

```

1 printf("Universidade Estadual Vale do Acaraú\n");
2 printf("Centro de Ciencias Exatas e Tecnologicas (CCET)\n");
3 printf("Ciencia da Computacao\n");
4 printf("Circuitos Digitais\n");
5 printf("Lista 05\n");

```

1. Para cada item abaixo, projete o circuito lógico de um contator assíncrono que passe pelos estágios especificados:

